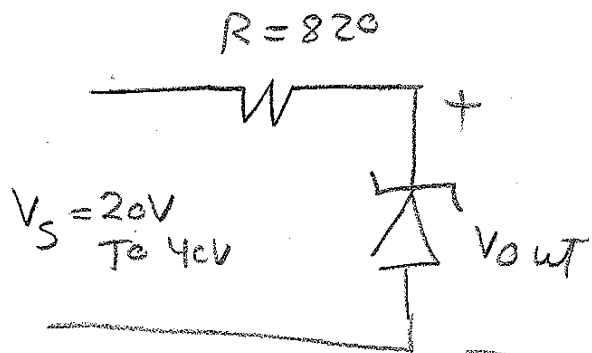


problem [1]

$$V_Z = 10V \quad r_Z = 10\Omega$$

Required


$$I_Z \text{ @ } V_{S\max}, V_{S\min}$$



$$V_S = 20V > V_Z \rightarrow \text{diode in break down}$$

$$I_Z = \frac{20 - 10}{820 + 10} = 11.9 \text{ mA}$$
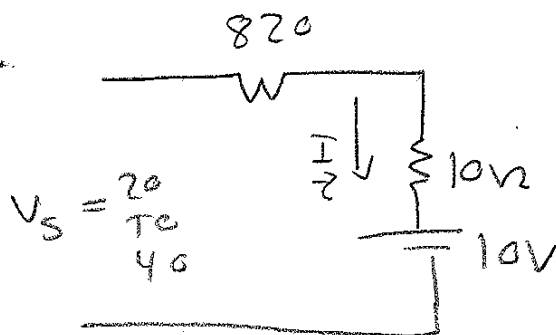
$$V_S = 40 > V_Z \rightarrow \text{diode in break down}$$




$$I_Z = \frac{40 - 10}{820 + 10} = 35.7 \text{ mA}$$

problem [2]

Given: $V_S = 18V, V_Z = 10V$

$$r_Z = 10\Omega, R_S = 270\Omega$$

$$R_L = 1k\Omega$$

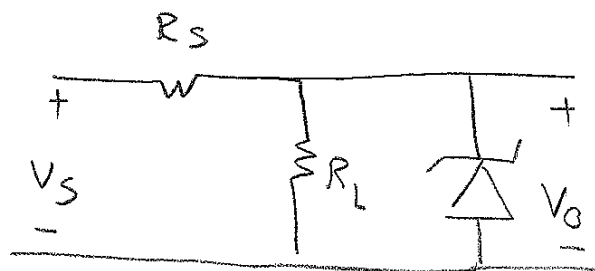

Required: Is zener work in break down region?
what is the value of zener current

Diode off

$$V_O = \frac{18 \times 1k}{1k + 270} = 14.17 > V_Z$$


\Rightarrow zener work in break down

loop ①

$$-18 + 270 I_T + (I_T - I_Z) 1k = 0$$

loop ②

$$-1k(I_T - I_Z) + 10 + 10 I_Z = 0$$

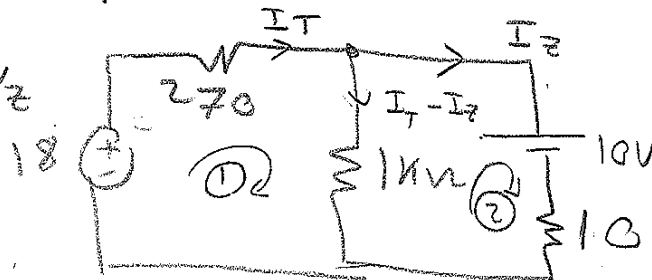

$$I_T = 0.0289$$


$$I_Z = 18.75 \text{ mA}$$

another sol

$$R_{Th} = 1k \parallel 270 = 212.5 \Omega$$

$$V_{Th} = \frac{18 \times 1k}{1k + 270} = 14.17 \text{ V}$$
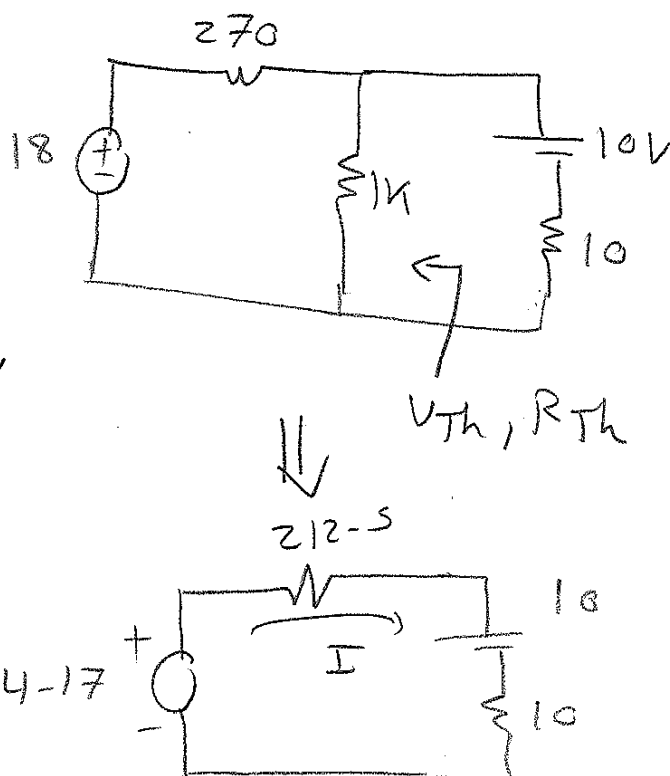
$$I = \frac{14.17 - 10}{212.5 + 10} = 18.75 \text{ mA}$$



problem [3]

Given: $V_{Z0} = 6.7$, $r_Z = 20 \Omega$

$I_{Zmin} = 0.2 \text{ mA}$, The Source Voltage $V_S = 10$



Required:

- 1- V_o at $R_L = \infty$
- 2- V_o at $R_L = 2k \Omega$
- 3- V_o at $R_L = 0.5k \Omega$
- 4- min R_L for which Zener diode still operates in the breakdown

SOL = at $R_L = \infty$, assume zener in the break down

$$V_o = 6.7 + 20I, \quad I = \frac{10 - 6.7}{0.5k + 20} = 6.346 \text{ mA} > I_{Zmin}$$

$$V_o = 6.8 \text{ V}$$

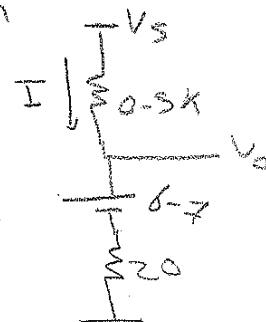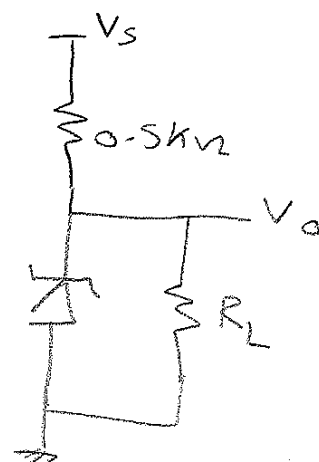

a) $R_L = 2k\Omega$

assume Zener breakdown


$$V_o = R_L I_L, \quad I = I_L + I_Z = \frac{10 - V_o}{0.5k\Omega}$$

$$I_Z = \frac{V_o - 6.7}{20}$$

$$\textcircled{1} \Leftarrow \frac{10 - V_o}{0.5k\Omega} = \frac{V_o - 6.7}{20} + \frac{V_o}{\cancel{(R_L)}_{2k}} \rightarrow \text{get } V_o$$

$$V_o = 6.76 \checkmark$$
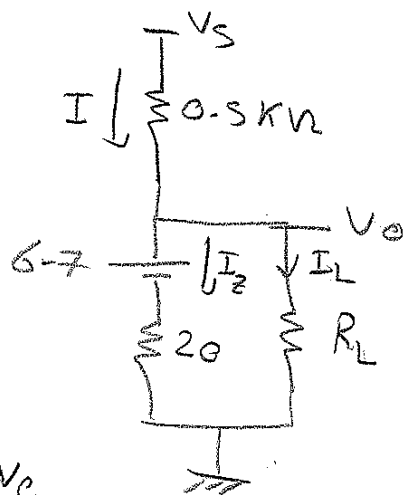
$$I_Z = 3.1 \text{ mA} > I_{Z_{\min}} \Rightarrow \text{break down} \checkmark$$




a) $R = 0.5k\Omega$

Subs in (1) with new value of R_L
assuming Zener in break down

$$V_o = 6.57, \quad I_Z = -6.3 \text{ mA} < I_{Z_{\min}}$$

diode is off

$$V_o = \frac{10 \times 0.5k}{1k} = 5V$$

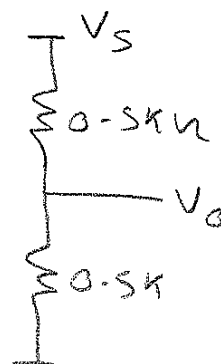

d) For min R_L , $I_{Z_{\min}}$ is Required
to make diode in break down

$$V_{o_{\min}} = I_L R_L = V_{Z_0} + I_{Z_{\min}} R_Z$$

$$= 6.7 + 0.2\text{m} \times 20 = 6.704$$

$$I_L = I - I_{Z_{\min}} = \frac{10 - V_{o_{\min}}}{0.5k} - 0.2\text{m} = 6.39 \text{ mA}$$



$$R_{L_{\min}} = \frac{6.704}{6.39\text{m}} = 1.048k\Omega$$

Problem 4



4

Find V_o as fn in V_i , Draw V_o vs V_i ,
 Sketch time dependent o/p signal for each of
 the three cases given = $V_i = 15 \sin \omega t$, $V_z = 10$, $V_{th} = 0.7$

D	D off	D
Forward		break down.
$V_o = -0.7$	$V_o = V_i$	$V_o = V_z$
-0.7	10	V_i

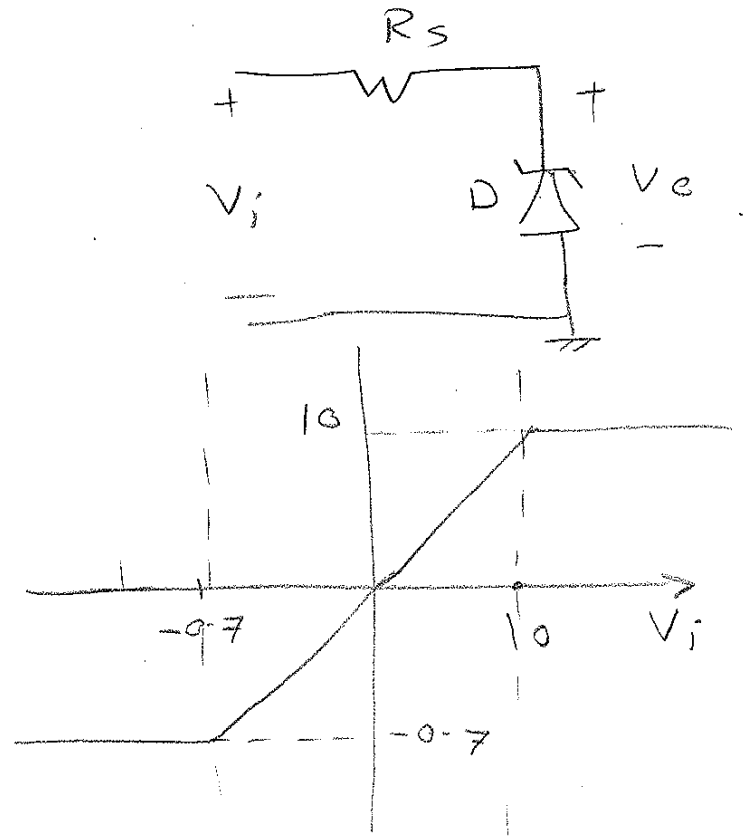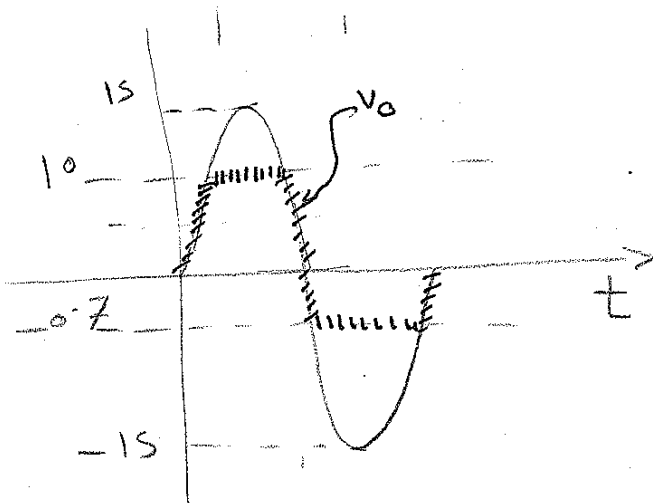

D_2 ON	D_1 OFF	D_1 ON
D_1 OFF	D_2 OFF	D_2 OFF
-0.7	$V_o = V_i$	0.7
$V_o = -0.7$		$V_o = 0.7$

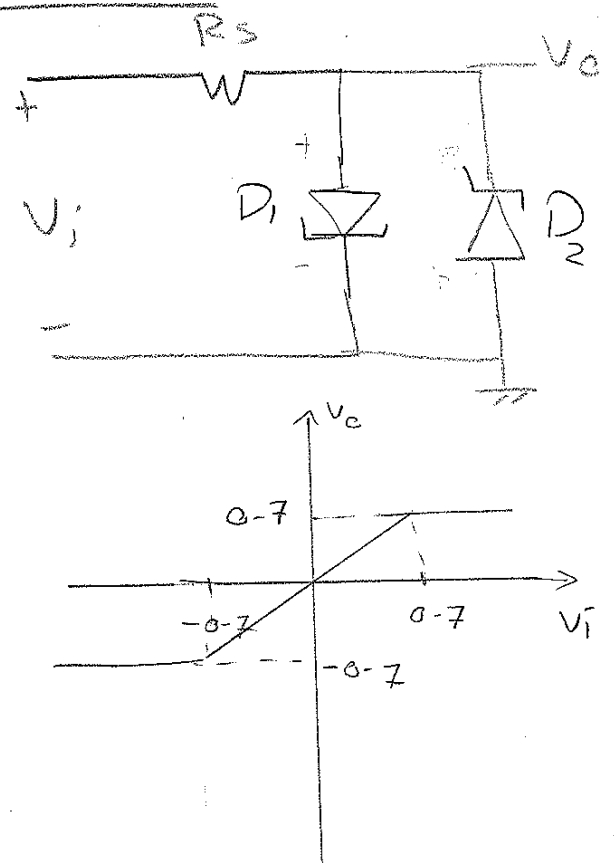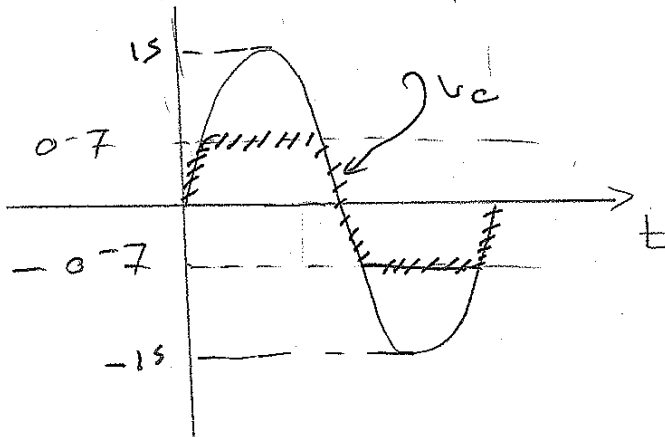

D_2 break down	D_1 off	D_1 break down
D_1 forward	D_2 off	D_2 off
-10^{-7}	$V_c = V_i$	10^{-7}
$V_o = -10^{-7}$		$V_c = 10^{-7}$

